

实验 8 报告

学号: 2017K8009929008、2017K8009929013

姓名:

箱子号: 72

一、实验任务

在五级流水 CPU 中添加例外处理逻辑, 实现 cp0 寄存器, 实现 syscall 例外支持。

二、实验设计

(一) 总体设计思路

1. cp0 寄存器实现:

- * 结构: 不同功能位用不同的 reg 变量管理, 各部分连接后的寄存器整体用 wire 变量管理
- * 读: 在 wb 阶段取得数据, 传回 id 阶段完成
- * 写: 不同功能位的写控制分开, 在 wb 阶段完成

2. 例外流程控制

- * 例外信息传递: id 阶段识别例外指令, 拉高例外信号, 解析例外号等信息, 放入 bus 往后传
- * 阻塞信号: wb 阶段的例外信号传回 id, exe 和 mem, exe 阶段还需要来自 mem 阶段的例外信号 (用于精确例外)
- * 入口跳转: if 在 wb 阶段传来的例外信号为高时选择例外入口地址作为 nextpc

3. 精确例外

- * 保证例外所在指令之前的指令都完成: id 阶段识别出的例外指令不阻塞后面阶段的指令执行
- * 保证例外所在指令之后的指令未执行:

exe 阶段内存、HI/LO 寄存器的写和除法模块的调用: 在后面阶段传回例外信号拉高时屏蔽

后面指令的阻塞: 在 wb 阶段传来的例外信号为高时拉低 id, exe, mem 和 wb 阶段的 valid 信号

4. 结构框图:

```
graph LR; CP0_regs[CP0 regs] --- Exception[例外控制信号];
```

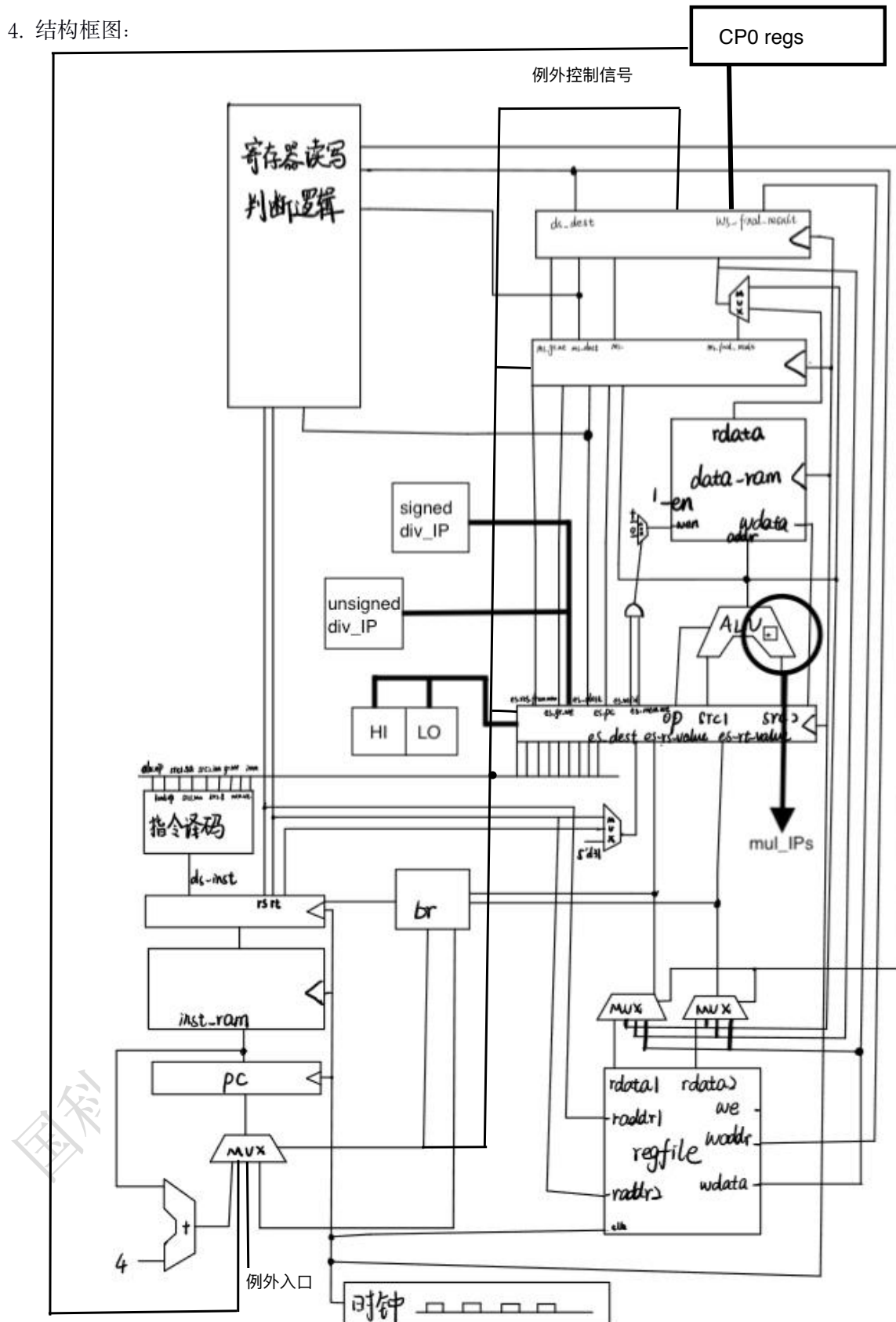


图 1-结构框图

(二) 重要模块设计：ID 阶段：bus 中新增例外信息

1、代码

```
assign ds_to_es_bus = {
    inst_eret,      //175
    excode,         //174:170
    ex_op,          //169
    bd_op,          //168
    cp0_addr,       //167:160
    mtc0_op,        //159
    mfc0_op,        //158
    ...

assign ex_op      = inst_syscall;
assign excode     = inst_syscall? 5'h08 : 5'h00;
assign cp0_addr   = {rd, sel};
assign mfc0_op    = inst_mfc0;
assign mtc0_op    = inst_mtc0;
assign bd_op      = inst_beq | inst_bne | inst_bgez
                  | inst_bgtz | inst_blez | inst_bltz
                  | inst_bltzal | inst_bgezal;
```

图 2：示例代码：例外信息的生成

2、功能描述

* 例外指令判断与例外信息的生成与传递

(三) 重要模块设计：精确例外：例外所在指令之后的指令处理

1、代码

```
assign write_reg      = (ws_to_es_ex==0 && ms_to_es_ex==0);

... //HI/LO
else if(write_reg==1&&...)
begin
    HI <= ...;
    LO <= ...;
end
...

... //除法IP调用信号
else if(write_reg==1&&...)
begin
    s_divisor_tvalid_reg <= 1'b1;
    s_dividend_tvalid_reg <= 1'b1;
end
...

... //内存
assign data_sram_wen  = {4{write_reg&&...}} &...
```

图 3：示例代码：精确例外之 exe 阶段

```

assign ds_flush = ws_to_rf_bus [43];

...
else if (ds_flush)
begin
    ds_valid <= 1'b0;
end
...

assign es_flush = ws_to_es_flush;

...
else if (es_flush)
begin
    es_valid <= 1'b0;
end
...

```

图 4：示例代码：精确例外之阻塞

1、功能描述

- * 在 wb 阶段传来的例外信号为高时拉低 id, exe, mem 和 wb 阶段的 valid 信号，阻塞还未进入的指令
- * write_reg 信号在 mem 或 wb 阶段传来的例外信号为高时拉低，屏蔽 HI/LO、除法 IP 和内存的写

(四) 重要模块设计：CP0 寄存器实现

2、代码

```
//status
wire [31:0] c0_status;
wire        c0_status_bev;
reg  [7:0]  c0_status_im;
reg         c0_status_exl;
reg         c0_status_ie;
assign c0_status = {9'b0, //31:23
                    c0_status_bev, //22:22
                    6'b0, //21:16
                    c0_status_im, //15:8
                    6'b0, //7:2
                    c0_status_exl, //1:1
                    c0_status_ie //0:0
                    };

//cause
wire [31:0] c0_cause;
reg         c0_cause_bd;
reg         c0_cause_ti;
reg  [7:0]  c0_cause_ip;
reg  [4:0]  c0_cause_excode;
assign c0_cause = {c0_cause_bd, //31:31
                  c0_cause_ti, //30:30
                  14'b0, //29:16
                  c0_cause_ip, //15:8
                  1'b0, //7:7
                  c0_cause_excode, //6:2
                  2'b0, //1:0
                  };

//EPC
reg [31:0] c0_epc;
```

图 5：示例代码：3 个 cp0 寄存器

```

//status
assign c0_status_bev = 1'b1;
always @(posedge clk) begin
    if(mtc0_we && ws_cp0_addr==`cp0_status_addr)begin
        c0_status_im <= ws_final_result[15:8];
    end
end

always @(posedge clk)begin
    if(reset)begin
        c0_status_exl <= 1'b0;
    end
    else if(wb_ex)begin
        c0_status_exl <= 1'b1;
    end
    else if(eret_flush)begin
        c0_status_exl <= 1'b0;
    end
    else if(mtc0_we && ws_cp0_addr == `cp0_status_addr)begin
        c0_status_exl <= ws_final_result[1];
    end
end

always @(posedge clk) begin
    if(reset)begin
        c0_status_ie <= 1'b0;
    end
    else if(mtc0_we && ws_cp0_addr == `cp0_status_addr)begin
        c0_status_ie <= ws_final_result[0];
    end
end
end

```

图 6: 示例代码: status 寄存器更新

```

//epc
always @(posedge clk)begin
    if(wb_ex && c0_status_exl==0)begin
        c0_epc <= ws_bd_op? (ws_pc - 3'h4) : ws_pc;
    end
    else if(mtc0_we && ws_cp0_addr == `cp0_epc_addr)begin
        c0_epc <= ws_final_result[31:0];
    end
end
end

```

图 7: 示例代码: epc 寄存器更新

3、功能描述

- * cp0 和 status 寄存器按功能分块定义与更新（更新逻辑类似，上面只列出了 status 的更新逻辑
- * epc 整体管理，更新时若遇到延迟槽指令，应该设为当前 pc-4

三、实验过程

(一) 实验流水账

周五下午：打开任务书，了解实验内容，小组交流分工

周五到周日：逻辑设计，代码实现，仿真调试，上板运行

周日晚上：小组交流代码实现和报告内容

周一上午：写报告

(二) debug 记录

1、错误 1：例外跳转时取指错误

错误现象：仿真报错：

 


图 8：错误现象 1

错误查找过程：



图 9：错误波形 1

发现 fs_pc 为例外入口的时候，指令 ram 的使能为 0，没有取出正确的指令；

修改方法：如下图所示，发生例外时可以从例外入口地址处正确取指：

```
assign inst_sram_en = (to_fs_valid && fs_allowin) || fs_ex_op;
```

图 10：修正方法 1

2、错误 2：例外跳转时取指错误

错误现象：仿真报错：

 


图 11：错误现象 2

错误查找过程:

 


图 12: 错误波形 2-1

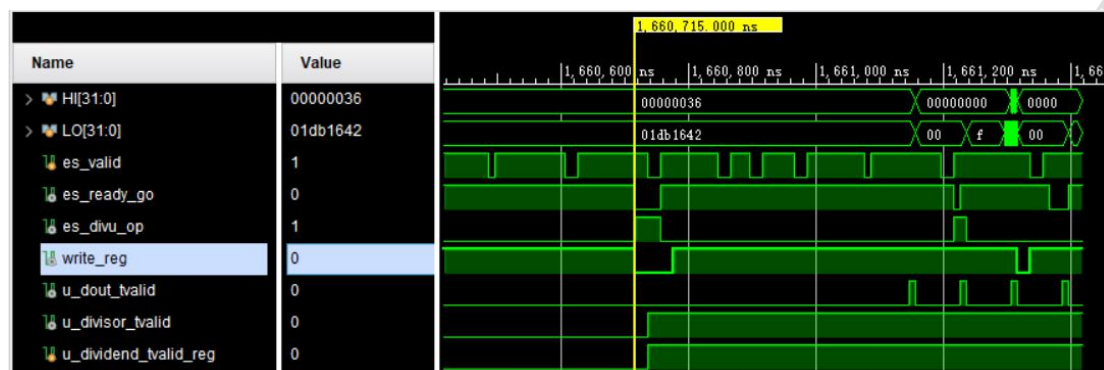


图 13: 错误波形 2-2

如图错误波形 2-1 所示，发生例外的上一条指令为 mfhi，并且当 mfhi 位于译码阶段时，HI 寄存器内为正确结果，但是当 mfhi 到了 EXE 阶段，HI 寄存器改变；

再继续寻找有关写 HI 寄存器的操作，发现除法连续给出了多个计算结果，发现除法 IP 连续握手；

错误原因：如果 MEM，WB 阶段发生例外，EXE 阶段只考虑了不能写 HI，LO 和数据 ram，但是没有考虑到此时不能向除法 IP 中喂数据，除法握手以后会在后面某个时间连续输出；

修改方法：如下图所示，EXE 阶段看到 MEM，WB 是例外的時候，不能再进行除法握手

```
else if(es_div_op==1 && s_divisor_tready==0 && shake==0 && write_reg==1)begin
    s_divisor_tvalid_reg <= 1'b1;
    s_dividend_tvalid_reg <= 1'b1;
end
```

图 14: 修正方法 2-1

```
else if(es_divu_op==1 && u_divisor_tready==0 && u_shake==0 && write_reg==1)begin
    u_divisor_tvalid_reg <= 1'b1;
    u_dividend_tvalid_reg <= 1'b1;
end
```

图 15: 修正方法 2-2